

OVLÁDÁNÍ SVĚTELNÉ KŘIŽOVATKY POMOCÍ ARDUINA – SEMAFOR 2

POKRAČOVÁNÍ V SEZNAMOVÁNÍ SE S MODELY SVĚTELNÝCH KŘIŽOVATEK A JEJICH OVLÁDÁNÍ.

Co se naučíte

- 1. Zapojení složitějších typů světelných křižovatek.
- 2. Zopakujete si přerušení a jak jej použít.



Sestavení obvodu


Co budeme potřebovat?

- LED diody (4x červenou, 4x zelenou, 2x žlutou, 1 x modrou).
- 2x Tlačítko
- Arduino
- Kontaktní pole
- Odpory 220 Ω (11x) a 10 k Ω (2x)
- Vodiče typu samec-samec



Elektronický obvod

Schéma zapojení

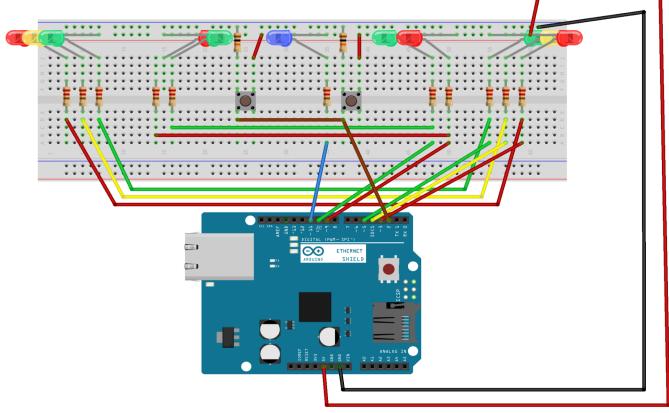



- Programový kód je stejný jako ke druhému příkladu z minulé hodiny
- Máte-li v Arduinu program z minula nemusíte nic nového nahrávat
- V opačném případdě použijte kód z minula, který by jste měli mít uložený v počítači



```
int prepinac=2;
int tlacitko = 0;
int cervena1=3;
int oranzova1=4;
int zelena1=5;
int cervena3=9;
int zelena3=10;
int modra=11; //kontrolni dioda pro chodce
void setup() {
  pinMode(prepinac, INPUT);
  pinMode(cervenal, OUTPUT);
  pinMode(oranzoval, OUTPUT);
  pinMode(zelenal, OUTPUT);
  pinMode(cervena3, OUTPUT);
  pinMode(zelena3, OUTPUT);
  pinMode(modra, OUTPUT);
  digitalWrite(zelenal, HIGH);
  digitalWrite(cervena3, HIGH);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(prepinac),
                                                        zmena, RISING);
```



```
void loop() {
  delay(2000);
  if (tlacitko)
      digitalWrite(zelenal, LOW);
      digitalWrite(oranzoval, HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(oranzoval, LOW);
      digitalWrite(cervenal, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(zelena3, HIGH);
      digitalWrite(cervena3, LOW);
      digitalWrite(modra,LOW);
      tlacitko=0:
      delay(2000);
      digitalWrite(zelena3, LOW);
digitalWrite(oranzoval, HIGH);
      digitalWrite(cervena3, HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(cervenal, LOW);
      digitalWrite(oranzoval, LOW);
      digitalWrite(zelena1, HIGH);
void zmena(){
  tlacitko=1;
  digitalWrite(modra, HIGH);
```



Popis

- Jedná se o zobecnění minulého příkladu. Opět se jedná o samostatný přechod pro chodce, ale tentokrát osazený semafory z obou stran silnice i přechodu a tlačítky z obou stran přechodu.
- 2. Pokud vše funguje, tak výborně. Můžete pokračovat dále Budeme se teď věnovat křižovatce dvou jednosměrných cest s jedním přechodem pro chodce, který je vybaven tlačítky pro přecházení.
- 3. Nyní naopak ponechte zapojení, jak je a nahrajte následující programový kód:



```
int prepinac=2;
int tlacitko=0;
int cervena1=3;
int oranzova1=4;
int zelena1=5;
int cervena2=6;
int oranzova2=7;
int zelena2=8;
int cervena3=9;
int zelena3=10;
int modra=11;
void setup() {
  pinMode(prepinac, INPUT);
  pinMode(cervenal, OUTPUT);
  pinMode(oranzoval, OUTPUT);
  pinMode(zelenal, OUTPUT);
  pinMode(cervena2, OUTPUT);
  pinMode(oranzova2, OUTPUT);
  pinMode(zelena2, OUTPUT);
  pinMode(cervena3, OUTPUT);
  pinMode(zelena3, OUTPUT);
  pinMode(modra, OUTPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(prepinac), zmena, RISING);
```

```
void loop() {
  digitalWrite(cervena1,HIGH);
 digitalWrite(cervena2,HIGH);
  digitalWrite(cervena3,HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(oranzoval, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(cervena1,LOW);
  digitalWrite(oranzova1,LOW);
 digitalWrite(zelenal, HIGH);
 delay(2000);
 digitalWrite(zelena1,LOW);
  digitalWrite(oranzoval, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(oranzova1,LOW);
 digitalWrite(cervenal, HIGH);
 delay(1000);
  digitalWrite(oranzova2,HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(cervena2,LOW);
 digitalWrite(oranzova2,LOW);
  digitalWrite(zelena2,HIGH);
 delay(2000);
  digitalWrite(zelena2,LOW);
  digitalWrite(oranzova2,HIGH);
 delay(1000);
  digitalWrite(oranzova2,LOW);
 digitalWrite(cervena2,HIGH);
  delay(1000);
```



```
if (tlacitko)
    {
        tlacitko=0;
        digitalWrite(zelena3,HIGH);
        digitalWrite(cervena3,LOW);
        digitalWrite(modra,LOW);
        delay(2000);
        digitalWrite(zelena3,LOW);
    }
}

void zmena() {
    tlacitko=1;
    digitalWrite(modra,HIGH);
}
```



Úkoly

ÚKOLY VÁS

- → A) Šel by kód zjednodušit? Např. pomocí nějaké funkce.
- → B) Dokázali byste si namodelovat světelnou křižovatku ve va šem okolí. Na jaké problémy narazíte? Jak byste jej řešili?

Poznámka: Arduino Mega má 64 vstupů a výstupů.

Poznámka: Arduino Mega má 64 vstupů a výstupů.

